

**Folha de Dados**  
**Primeira Lista Exercícios**  
**Circuitos Sequenciais e Projeto RTL**

**Entrega até sexta-feira 09 de maio de 2019 às 23:50 horas**

**Instruções:**


1. Organize o repositório em pastas para cada exercício.
2. Entregar todos os arquivos necessários para replicar o experimento.
3. Preencha os dados solicitados, imprima este documento em PDF e deixe no repositório.

Nome: **Arthur Faria Campos**

matrícula: **16/0024242**

**Exercício 1. Ping-pong leds**

- 1) Diagrama de blocos proposto.

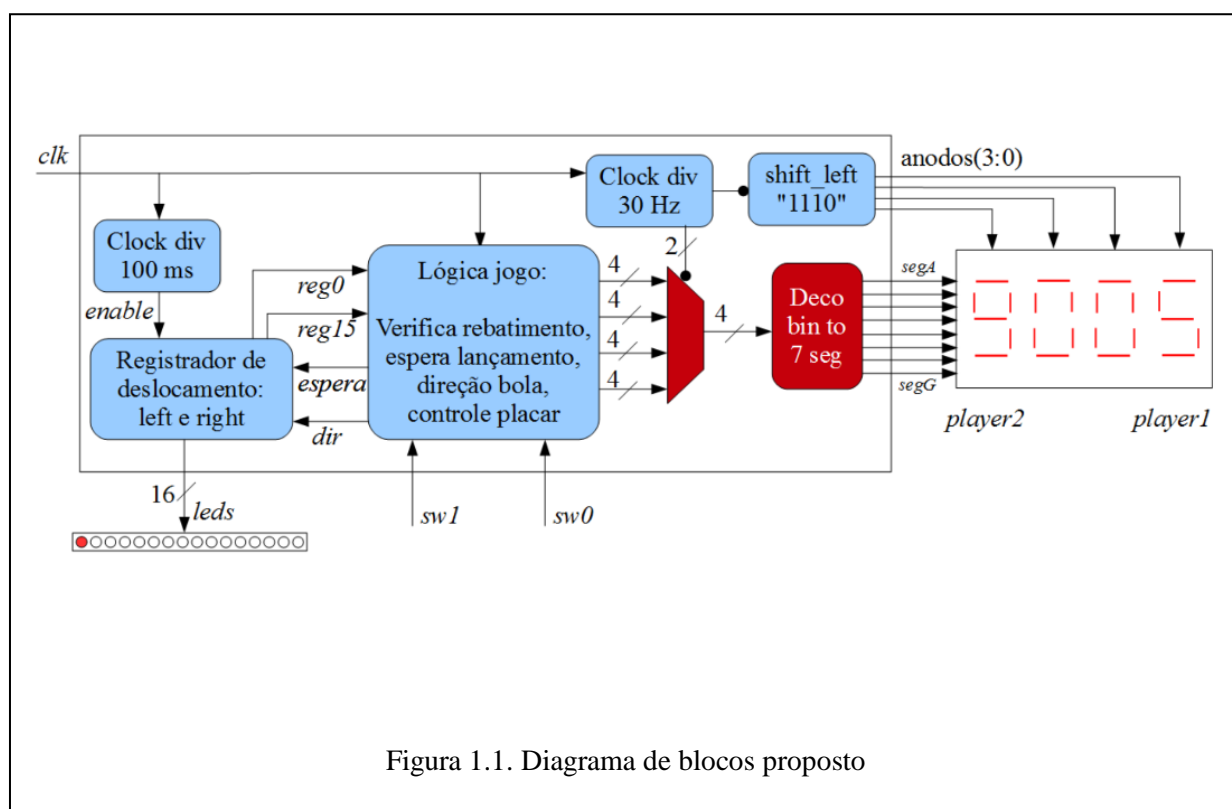

## 2) Diagrama esquemático (Análise RTL pré-síntese)

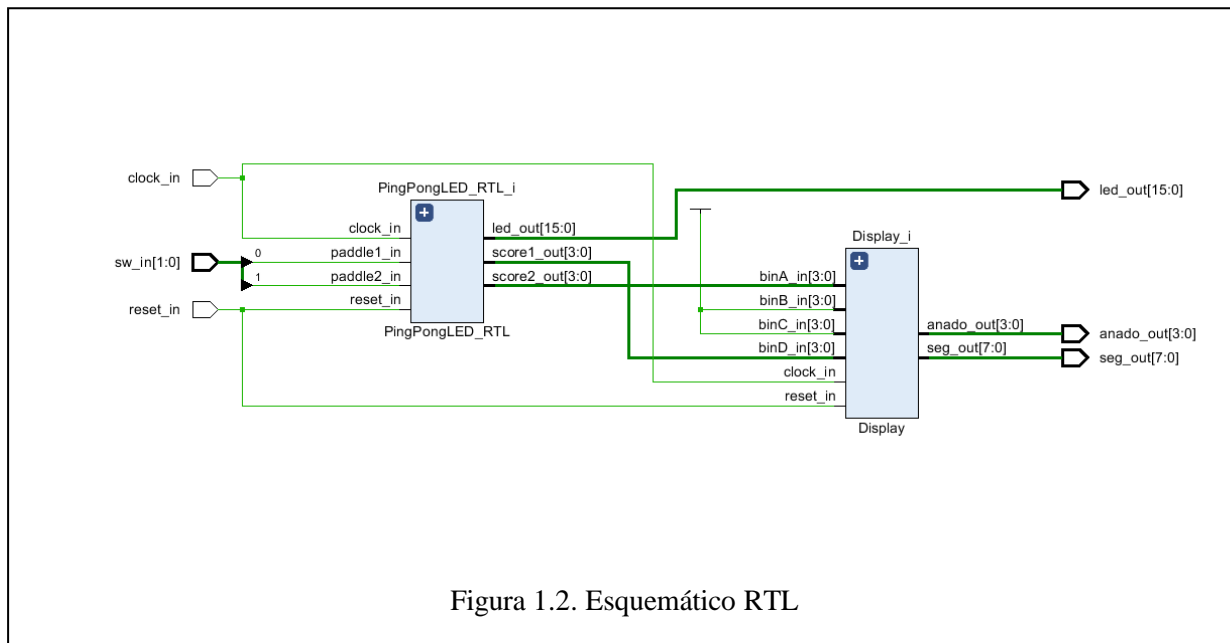


Figura 1.2. Esquemático RTL

## 3) Estimação consumo de recursos lógicos após a síntese lógica:


LUTs Total:	FFs Total:	Pinos de IOs Total:	Blocos DSP Total:	Blocos BRAM Total:
115 (0.55 %)	107 (0.26 %)	32 (30.19 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

## 4) Consumo de recursos após implementação (processo *Place and Route* - PAR):

LUTs Total:	FFs Total:	Pinos de IOs Total:	Blocos DSP Total:	Blocos BRAM Total:
115 (0.55%)	107 (0.26 %)	32 (30.19 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

- Análise de timing: (Input\_Delay: min=3ns max=4ns Output\_Delay: min=max=2ns)  
 Worst negative slack (setup): 0.001 ns  
 Worst negative slack (hold) : 0.144 ns  
 Frequência de operação do circuito: 63.50 MHz  
 Caminho crítico (net de origem): reset\_in  
 Caminho crítico (net de destino): Display\_i/ClockDivider\_i/count\_reg[29]/CLR  
 Máximo path delay: 9.887 ns

 
5) Layout do circuito após a implementação (após processo *Place and Route* – PAR):



6) Estimação do consumo de energia após a implementação do circuito:


Potência total: 94 (mW)  
Potência estática: 72 (mW)  
Potência dinâmica: 22 (mW)

Gráfico de consumo de energia:

 


## Exercício 2. Ping-pong leds FSM


1) Diagrama de blocos proposto.

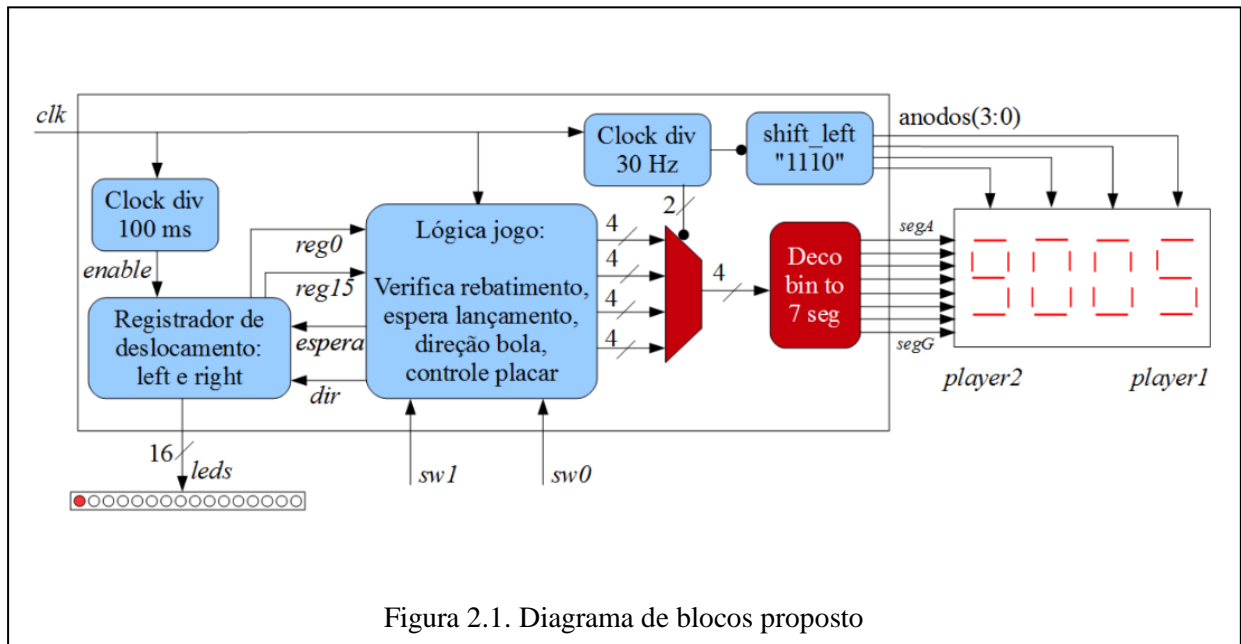

2) Diagrama de estados:

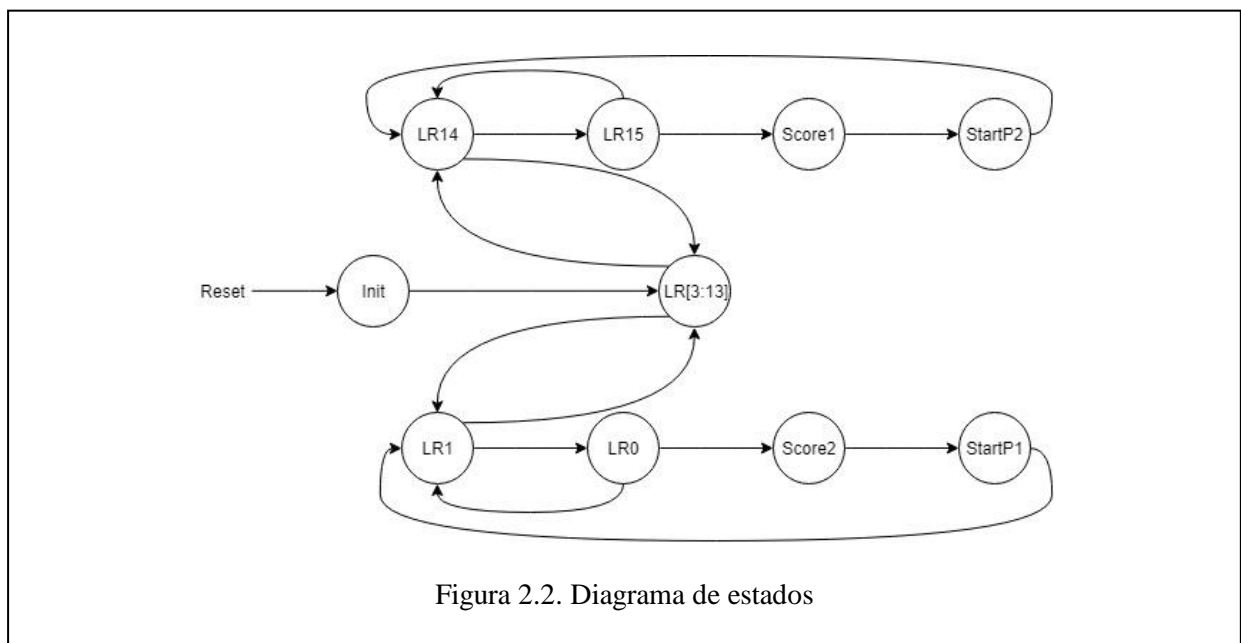
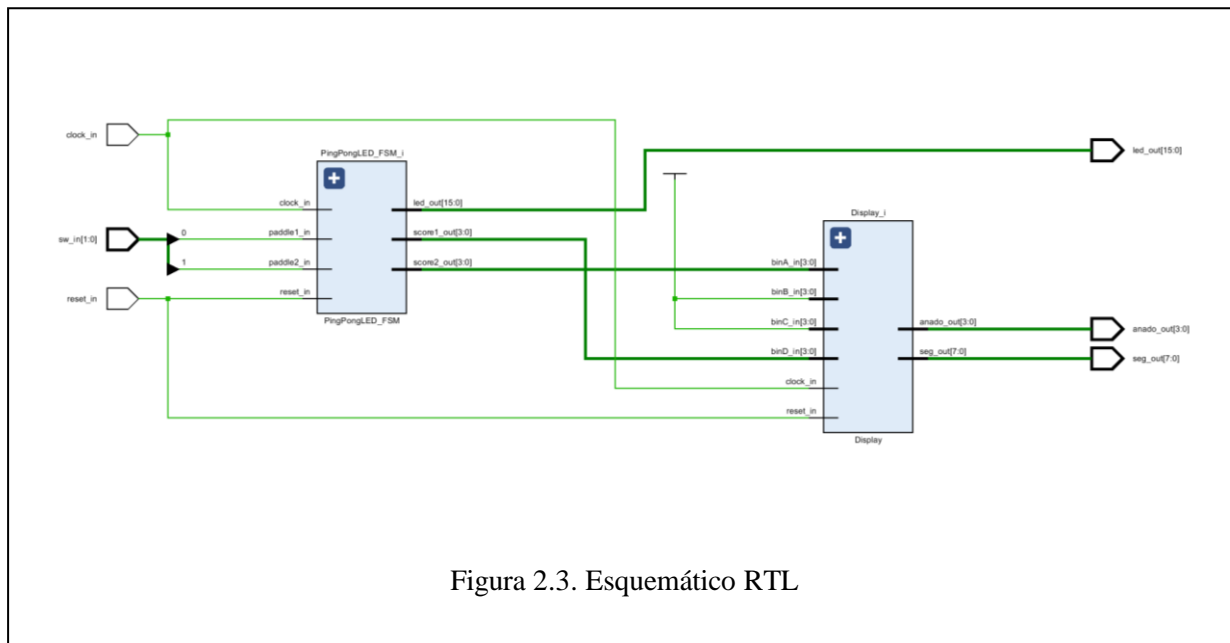
### 3) Diagrama esquemático (Análise RTL pré-síntese)



### 4) Estimação consumo de recursos lógicos após a síntese lógica:

LUTs Total:	FFs Total:	Pinos de IOs Total:	Blocos DSP Total:	Blocos BRAM Total:
120 (0.58 %)	101 (0.24%)	32 (30.19 %)	0	0

### 5) Consumo de recursos após implementação (processo *Place and Route* - PAR):

LUTs Total:	FFs Total:	Pinos de IOs Total:	Blocos DSP Total:	Blocos BRAM Total:
120 (0.58 %)	101 (0.24%)	32 (30.19 %)	0	0

- 2) Análise de timing: (Input\_Delay: min=3ns max=4ns Output\_Delay: min=max=2ns)  
 Wors negative slack (setup): 0.429 ns  
 Worst negative slack (hold) : 0.196 ns  
 Frequência de operação do circuito: 200 MHz  
 Caminho crítico (net de origem): reset\_in  
 Caminho crítico (net de destino): PingPongLED\_FSM\_i/ClockDivider\_ii/count\_reg[27]/CLR  
 Maximo path delay: 1.473 ns

6) Layout do circuito após a implementação (após processo Place and Route – PAR):

 


Figura 2.4. Layout do circuito

7) Estimação do consumo de energia após a implementação do circuito:

Potência total: 86 (mW)  
Potência estática: 72 (mW)  
Potência dinâmica: 15 (mW)

Gráfico de consumo de energia:


 



Figura 2.5. Consumo de energia da solução obtida.

### Exercício 3. Neurônio GMBH de segunda ordem usando IP-Cores em ponto flutuante

#### 1) Diagrama de blocos proposto

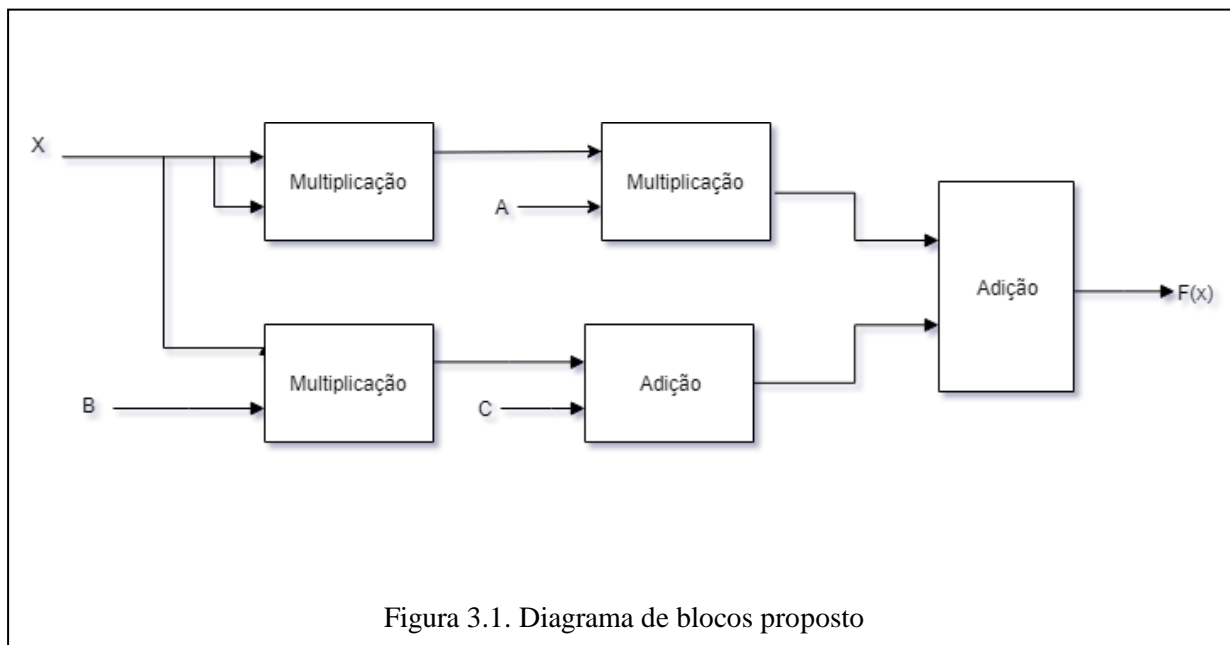
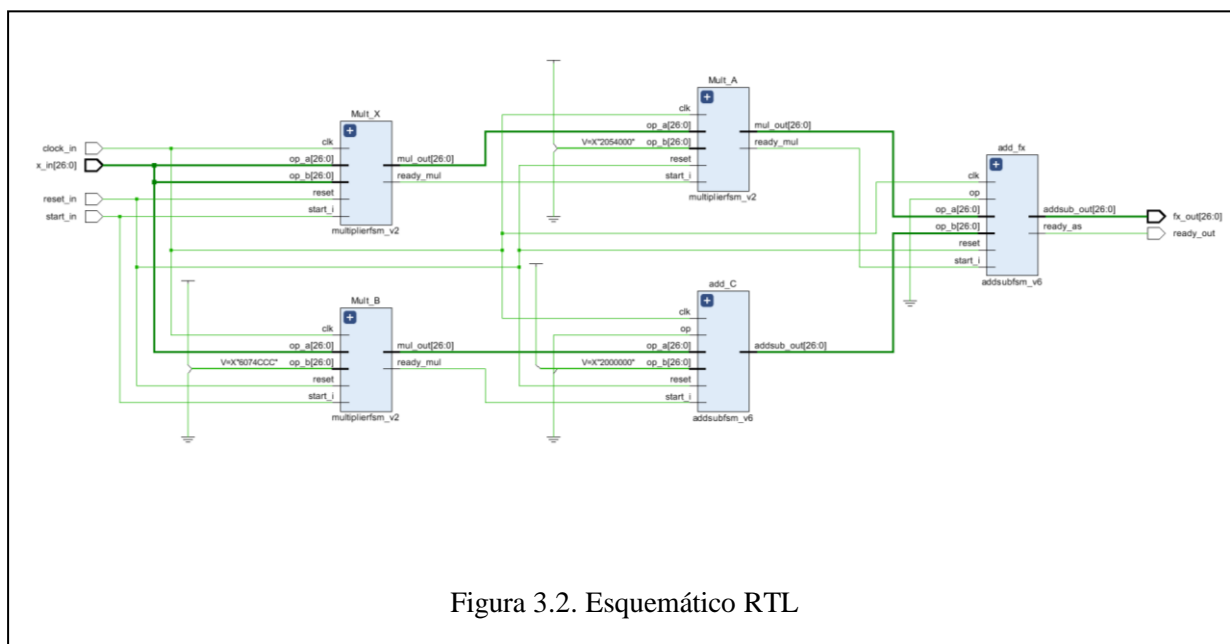
#### 2) Diagrama esquemático (Análise RTL pré-síntese)



- 3) Erro quadrático médio usando Matlab como estimador estatístico para 100 amostras.

$$\text{MSE} = 0.01068495259616166$$

 


Figura 3.3. Erro em função do tempo (amostra)

- 4) Estimação consumo de recursos lógicos após a síntese lógica:

LUTs Total:	FFs Total:	Pinos de IOs Total:	Blocos DSP Total:	Blocos BRAM Total:
733 (3.52 %)	190 (0.46 %)	58 (54.72%)	3 (3.33%)	0 (0 %)

- 5) Consumo de recursos após implementação (processo *Place and Route* - PAR):

LUTs Total:	FFs Total:	Pinos de IOs Total:	Blocos DSP Total:	Blocos BRAM Total:
741 (3.56 %)	217 (0.52 %)	37 (34.91%)	3 (3.33%)	0 (0 %)



- 6) Análise de timing(input\_delay: min=3ns max=4ns output\_delay: min=max=2ns)  
Wors negative slack (setup): 0.023 ns  
Worst negative slack (hold) : 0.138 ns  
Frequência de operação do circuito: 54.644 MHz  
Caminho crítico (net de origem): btnD\_in  
Caminho crítico (net de destino): led\_out[15]  
Maximo path delay: 12.241 ns

- 7) Layout do circuito após a implementação (após processo Place and Route – PAR):

 


Figura 3.4. Layout do circuito

- 8) Estimação do consumo de energia após a implementação do circuito:

Potência total: 82 (mW)

Potência estática: 72 (mW)

Potência dinâmica: 11 (mW)

Gráfico de consumo de energia:

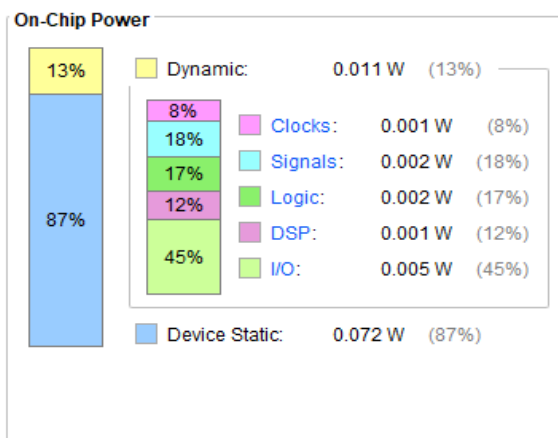


Figura 3.5. Consumo de energia da solução obtida.